

VHDL – opis układów sekwencyjnych

1. Zakres tematyczny ćwiczenia:

- opis układów sekwencyjnych w języku VHDL,
- wykorzystanie podprogramów w symulacji,
- symulacja z wykorzystaniem testbencha VHDL.

2. Modelowanie układów sekwencyjnych

W opisie behawioralnym układów sekwencyjnych elementem niezbędnym jest proces. Jest to konstrukcja języka VHDL, która jako całość jest instrukcją współbieżną, natomiast rozkazy wewnątrz procesu uruchamiane są sekwencyjne – zgodnie z kolejnością zapisania.

W czasie symulacji proces może zostać wyzwolony na podstawie listy czułości lub przy pomocy instrukcji 'wait', jednak oba te elementy nie mogą występować w składni procesu równocześnie.

2.1. Opis przerzutnika

Najprostsze elementy sekwencyjne to przerzutniki i zatrzaski. Różnica między nimi polega na sposobie wyzwalania: zatrzask (latch) wyzwala się poziomem sygnału a przerzutnik (flip-flop) zboczem sygnału.

Inputs		Outputs	
D	EN	Q	\bar{Q}
0	1	0	1
1	1	1	0
X	0	Q_0	\bar{Q}_0

Inputs		Outputs	
D	CLK	Q	\bar{Q}
0	↑	0	1
1	↑	1	0

↑ = clock transition LOW to HIGH

```

9  entity dlatch is
10     generic (delay: time:=1 ns);
11     Port    (en : in std_logic;
12              rst : in std_logic;
13              d  : in std_logic;
14              q  : out std_logic);
15 end entity dlatch;
16
17 architecture latch of dlatch is
18
19 begin
20     process(en,rst,d)
21     begin
22         if rst='1' then
23             q<='0' after delay;
24         elsif en='1' then
25             q<=d after delay;
26         end if;
27     end process;
28 end architecture latch;

```

```

9  entity dff is
10     generic (delay: time:=1 ns);
11     Port    (clk : in std_logic;
12              rst : in std_logic;
13              d  : in std_logic;
14              q  : out std_logic);
15 end entity dff;
16
17 architecture flip_flop of dff is
18
19 begin
20     process(clk,rst)
21     begin
22         if rst='1' then
23             q<='0' after delay;
24         elsif clk='1' and clk'event then
25             q<=d after delay;
26         end if;
27     end process;
28 end architecture flip_flop;

```

Elementy zostały opisane z wykorzystaniem procesu – zwróć uwagę na zawartość listy czułości w obu przypadkach.

[!] Utwórz nowy projekt symulatora Questa i dodaj do projektu pliki .vhd z serwera kursu

[!] Wykonaj kompilację z linii poleceń rozkazem:
vcom -2008 -autoorder *.vhd

Uruchom symulację zatrzasku i przerzutnika poleceniem:

vsim -voptargs=+acc work.f_vs_1_tb

Zapisz wszystkie przebiegi czasowe poziomu głównego do późniejszej weryfikacji

[!] Zmodyfikuj źródło dlatch.vhd usuwając port D z listy czułości procesu

Uruchom ponownie kompilację i symulację:

vcom -2008 -autoorder *.vhd


vsim -voptargs=+acc work.f_vs_1_tb

Porównaj otrzymane przebiegi czasowe z poprzednio zapisanymi

 2.2. Opis rejestrów


Realizacja rejestru równoległego niewiele odbiega od opisu pojedynczego przerzutnika – konstrukcja architektury jest identyczna, różny jest tylko opis interfejsu.

```
9 entity reg4 is
10     generic (delay: time:=1 ns);
11     Port      (clk : in std_logic;
12               d : in std_logic_vector(3 downto 0);
13               q : out std_logic_vector(3 downto 0) );
14 end entity reg4;
15
16 architecture behav of reg4 is
17
18 begin
19     process(clk)
20     begin
21         if rising_edge(clk) then
22             q <= d after delay;
23         end if;
24     end process;
25 end architecture behav;
```



Podobnie wygląda opis rejestrów z wejściem szeregowym. Poniżej przykład rejestru z wyjściem równoległym, przesuwającego w prawo (shift right).

```
9 entity reg4sr is
10     generic (delay: time:=1 ns);
11     Port      (clk : in std_logic;
12               d : in std_logic;
13               q : out std_logic_vector(3 downto 0) );
14 end entity reg4sr;
15
16 architecture behav of reg4sr is
17     signal q_tmp : std_logic_vector(q'range);
18 begin
19     process(clk)
20     begin
21         if rising_edge(clk) then
22             q_tmp <= d & q_tmp(3 downto 1);
23         end if;
24     end process;
25     q <= q_tmp after delay;
26 end architecture behav;
```

 

Właściwie wszystkie rodzaje rejestrów realizujących operację przesunięcia lub rotacji można opisać korzystając z operatora konkatencji (&). Wystarczy zamienić linię kodu 22 na odpowiednią operację:

shift left

q_tmp <= q_tmp(2 downto 0) & d;

rotate right

q_tmp <= q_tmp(0) & q_tmp(3 downto 1);

rotate left

q_tmp <= q_tmp(2 downto 0) & q_tmp(3);

2.3. Opis liczników

W rozwiązaniach bazujących na logice programowalnej stosowane są głównie liczniki synchroniczne. Zasady ich opisu są zbieżne z zasadami opisu rejestrów, gdzie w zależności od rodzaju licznika, operację przesunięcia zastępujemy inkrementacją lub dekrementacją sygnału o odpowiednim typie danych.

Prosty licznik synchroniczny binarny, liczący w przód:

```
7 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
8 use IEEE.numeric_std.all;
9 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
10
11 entity b_cntr4 is
12 Port
13     (clk : in std_logic;
14      rst : in std_logic;
15      q : out std_logic_vector(3 downto 0) );
16 end entity b_cntr4;
17
18 architecture behav of b_cntr4 is
19     signal q_tmp : std_logic_vector(q'range) := x"0";
20 begin
21     process(clk) begin
22         if rising_edge(clk) then
23             if rst='1' then
24                 q_tmp <= x"0";
25             else
26                 q_tmp <= q_tmp + 1;
27             end if;
28         end if;
29     end process;
30     q <= q_tmp;
31 end architecture behav;
```

Licznik synchroniczny dziesiętny, z wyjściem informującym o końcu zliczania (tc) i kombinacyjnym wyjściem przeniesienia (ceo):

```
7 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
8 use IEEE.numeric_std.all;
9 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
10
11 entity d_cntr4ceo is
12 Port
13     (clk : in std_logic;
14      rst : in std_logic;
15      ce : in std_logic;
16      tc : out std_logic;
17      ceo : out std_logic;
18      q : out std_logic_vector(3 downto 0) );
19 end entity d_cntr4ceo;
20
21 architecture behav of d_cntr4ceo is
22     signal q_tmp : std_logic_vector(q'range) := x"0";
23     signal tci : std_logic;
24 begin
25     process(clk) begin
26         if rising_edge(clk) then
27             if rst='1' then
28                 q_tmp <= x"0";
29             elsif ce='1' then
30                 if tci='1' then
31                     q_tmp <= x"0";
32                 else
33                     q_tmp <= q_tmp + 1;
34                 end if;
35             end if;
36         end if;
37     end process;
38     -- outputs
39     tci <= '1' when (q_tmp=9) else '0';
40     ceo <= (tci and ce);
41     tc <= tci;
42     q <= q_tmp;
43 end architecture behav;
```

[!] Uruchom symulację licznika dziesiętnego poleceniem:

```
vsim -voptargs=+acc work.d_cntr4ceo_tb
```

Obserwuj wszystkie przebiegi czasowe poziomu głównego do końca symulacji

Wy tłumacz działanie procedury kończącej symulację

[!] Zmodyfikuj źródło *d_cntr4ceo_tb.vhd* w taki sposób aby symulacja kończyła się po dwóch wystąpieniach impulsu *ceo*

Uruchom ponownie kompilację i symulację, zweryfikuj osiągnięte wyniki

3. Wykorzystanie podprogramów i generacja struktury

Zadanie A

[!] Dodaj do projektu nowy plik o nazwie *key2display.vhd*


Zdefiniuj w nim jednostkę projektową o podanym niżej interfejsie

```
9 entity key2display is
10 port (
11     max10_clk1_50 : in std_logic;
12     key : in std_logic_vector(1 downto 0);
13     ledr : out std_logic_vector(0 downto 0);
14     hex5,hex4,hex3,hex2,hex1,hex0 : out std_logic_vector(6 downto 0)
15 );
16 end entity key2display;
```

Bazując na poznanych metodach opisu behawioralnego zaprojektuj licznik modulo-1_000_000 zliczający w kodzie BCD. W projekcie wykorzystaj konstrukcję *for...generate* do automatycznej generacji struktury układu.

Projektowane urządzenie powinno wyświetlać wynik na wyświetlaczach 7-segmentowych Sterowanie za pomocą dwóch przycisków z płyty DE10Lite: *key(0)* – *rst*, *key(1)* – *ce*

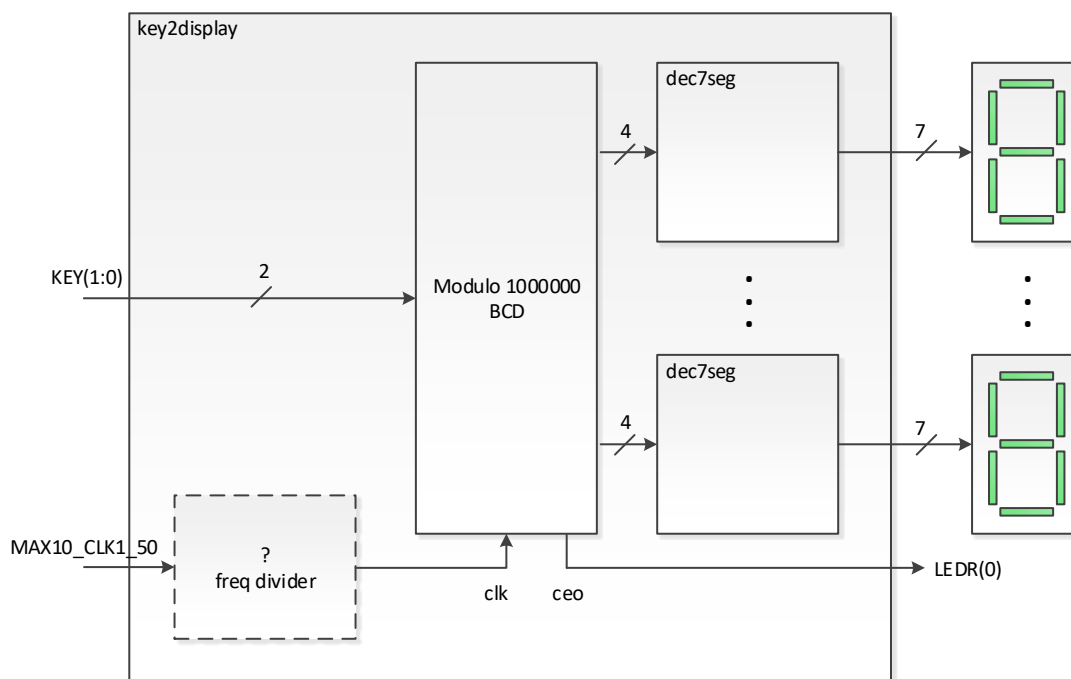Uwaga: przyciski KEY są monostabilne, ze stabilnym stanem wysokim



[!] Dodaj do projektu nowy plik o nazwie *key2display_tb.vhd*

Zdefiniuj w nim testbench proceduralny do weryfikacji działania urządzenia.

Testbench powinien raportować do okna transkrypcji czas trwania impulsu *ceo* oraz wartość wewnętrznej szyny *q* – stan wyjścia liczników w momencie wystąpienia *ceo=1*

Przygotuj makro kompilacji/symulacji i zademonstruj działanie układu

Zadanie B

[!] Korzystając z układów zaprojektowanych w ćwiczeniach lab1 i lab2 zbuduj reklamę świetlną składającą się z co najmniej 10 znaków wyświetlanych na wskaźnikach 7-segmentowych LED.

Wymagania:

- możliwość zmiany kierunku przesuwania tekstu
- możliwość zmiany prędkości ruchu
- możliwość wyboru dwóch różnych tekstów
- preferowane sterowanie przy pomocy przełączników monostabilnych KEY
- demonstracja działania na platformie DE10Lite

Uwaga: w celu wyświetlania dodatkowych znaków należy wykonać własny moduł dekodera wskaźnika 7-segmentowego